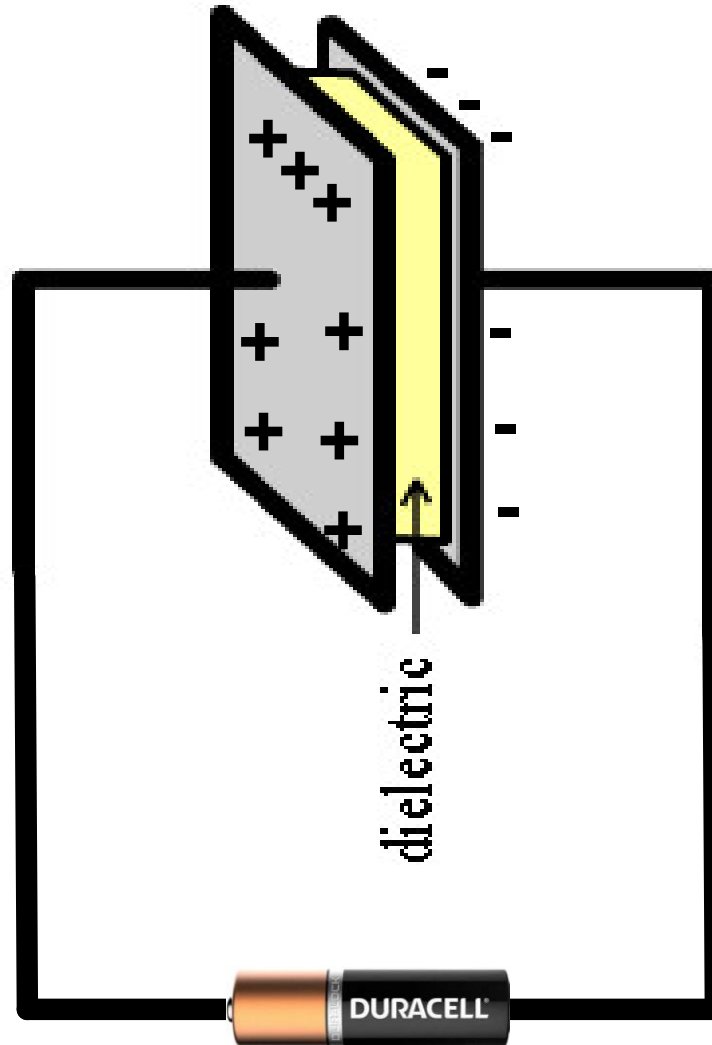


# Associação de capacitores

**Prof. Jadoski**  
Física

## Capacitor ligado sozinho




$$U=R.i$$

$$Q=C.U$$

## Circuito RC em paralelo


$$Q = C \cdot U$$

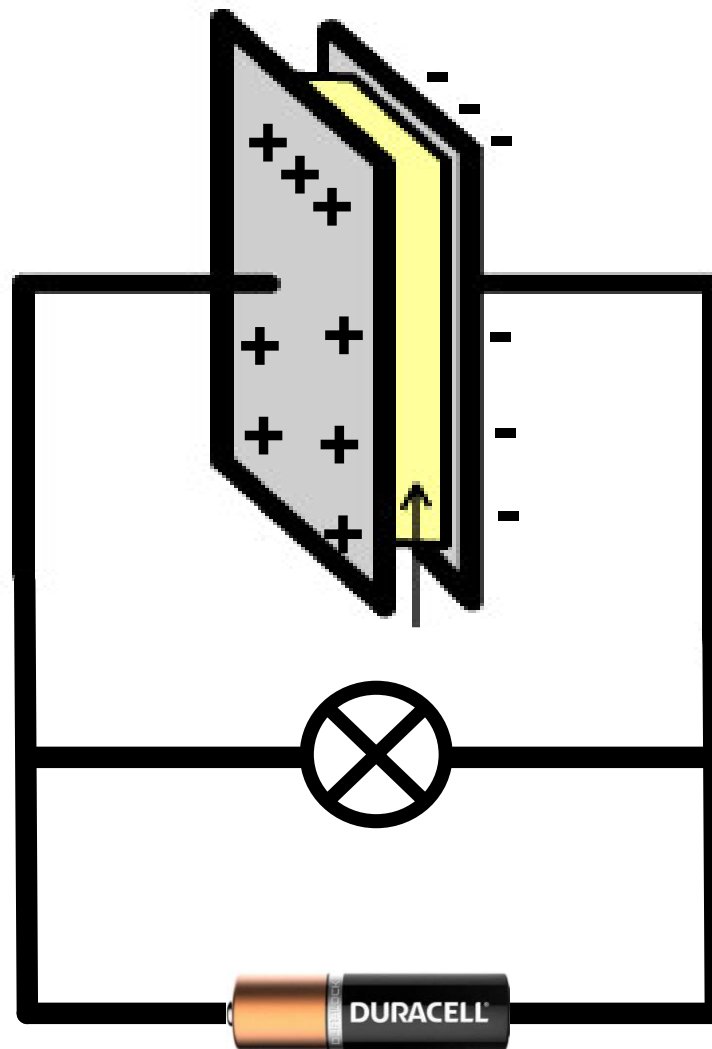

$$U = R \cdot i$$


# Circuito RC em série

$$U = R.i$$

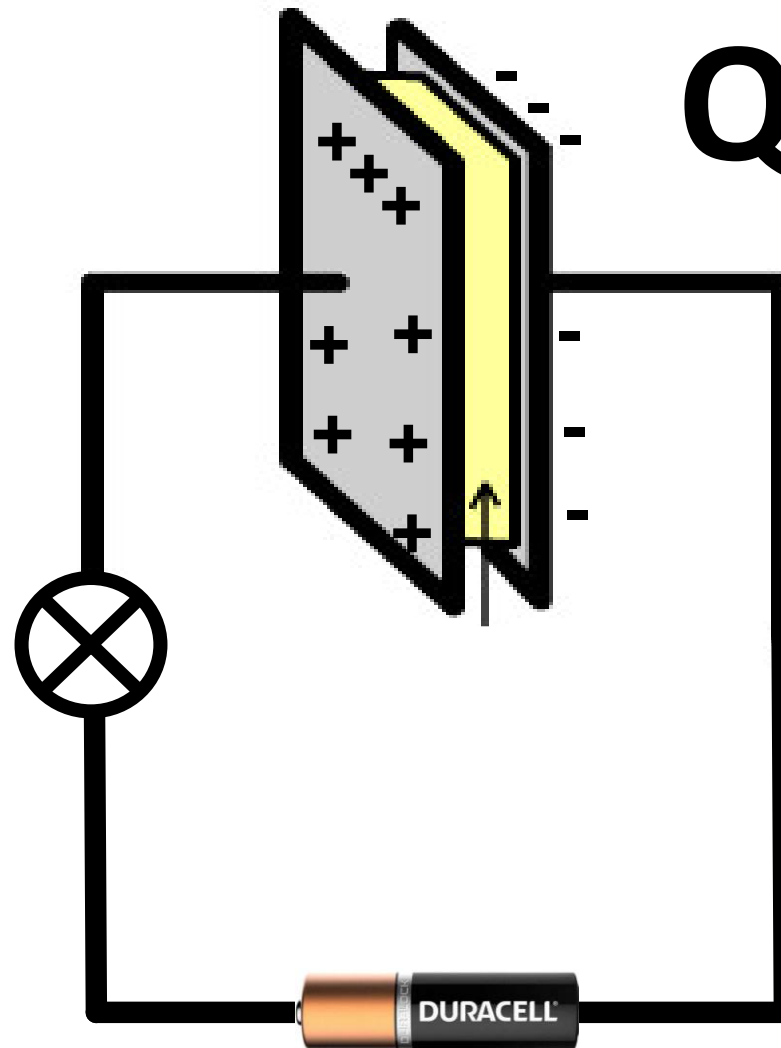

$$Q = C.U$$

## Capacitores em serie

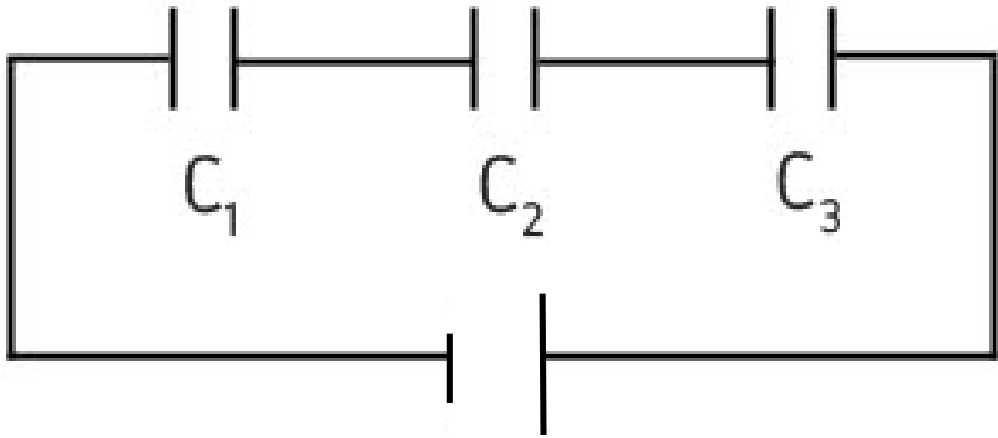


$$U_t = U_1 + U_2 + U_3$$

$$Q_t = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$\underline{1} = \underline{1} + \underline{1} + \underline{1}$$

$$C_t \quad C_1 \quad C_2 \quad C_3$$

## Capacitores em paralelo

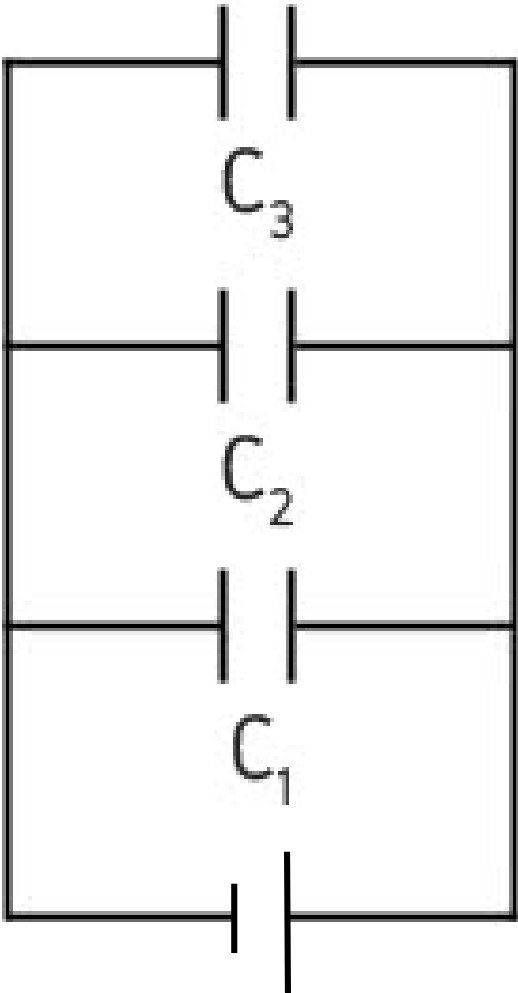

$$U_t = U_1 = U_2 = U_3$$

$$Q_t = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$C_t = C_1 + C_2 + C_3$$

# Associação de capacitores

**Prof. Jadoski**

Física