

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zdalnie Sterowany Sterownik Radiowy TX-01 1x1000W 5K



**Gratulujemy zakupu Sterownika Radiowego TX-01 1x1000W 5K.  
Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani  
z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny –  
postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórow

NIP:6671768932

[WWW.REGMAG.PL](http://WWW.REGMAG.PL)



**Przeczytaj niniejszą instrukcję przez montażem oraz pierwszym użyciem.**

### **Instrukcja parowania:**

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Study” na głównej jednostce przez 3 sekundy, dioda na urządzeniu zacznie migać. Naciśnij przycisk „ON” na pilocie, dioda powinna zgasnąć, co oznacza, że sparowanie pilota nastąpiło poprawnie (można połączyć do 6 pilotów).

### **Ogólne informacje:**


1. Dla produktów z oporem indukcyjnym <math><1,5\text{KW}</math> oraz dla produktów z rezystancją <math><5\text{KW}</math> zalecane jest bezpośrednie obciążenie 220V. W przypadku podłączenia do prądu zmiennego, należy wykonywać operację zgodnie z instrukcją. Do prądu zmiennego obciążenie musi wynosić 380V.
2. Ściśle zabronione jest rozbieranie lub otwieranie modułu bez autoryzacji. W takim wypadku wszelka odpowiedzialność i konsekwencje spoczywają na użytkowniku.
3. W celu zabezpieczenia przed międzyfazowym zwarcie łukowym, miedziana szyna przewodów wejściowych i wyjściowych powinna być zaizolowana.
4. Ściśle zabroniona jest praca i wszelkie operacje z modułem, gdy ręce użytkownika są mokre. Grozi to ryzykiem wystąpienia porażenia elektrycznego.
5. Sterownik powinien być wodoodporny oraz odporny na wilgoć, by uniknąć potencjalnego zwarcia lub spalania.

## **Jedna faza - metoda bezpośredniego połączenia**

Rezystancja  $\leq 5000\text{W}$ , opór indukcyjny  $\leq 2000\text{W}$ , może być połączony bezpośrednio.

Przyłącze przewodu wejściowego pod napięciem w sterowniku musi być połączone z przewodem zasilania pod napięciem, przyłącze neutralnego przewodu wejściowego musi być połączone z neutralnym przewodem zasilania.

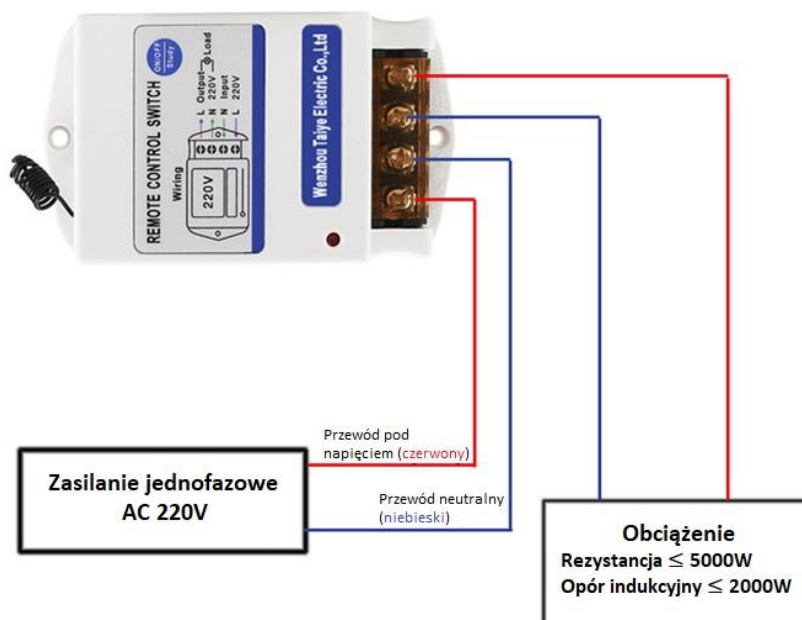
Przyłącze przewodu wyjściowego pod napięciem musi być połączone z przewodem obciążenia pod napięciem, przyłącze neutralnego przewodu wyjściowego musi być połączone z neutralnym przewodem obciążenia.


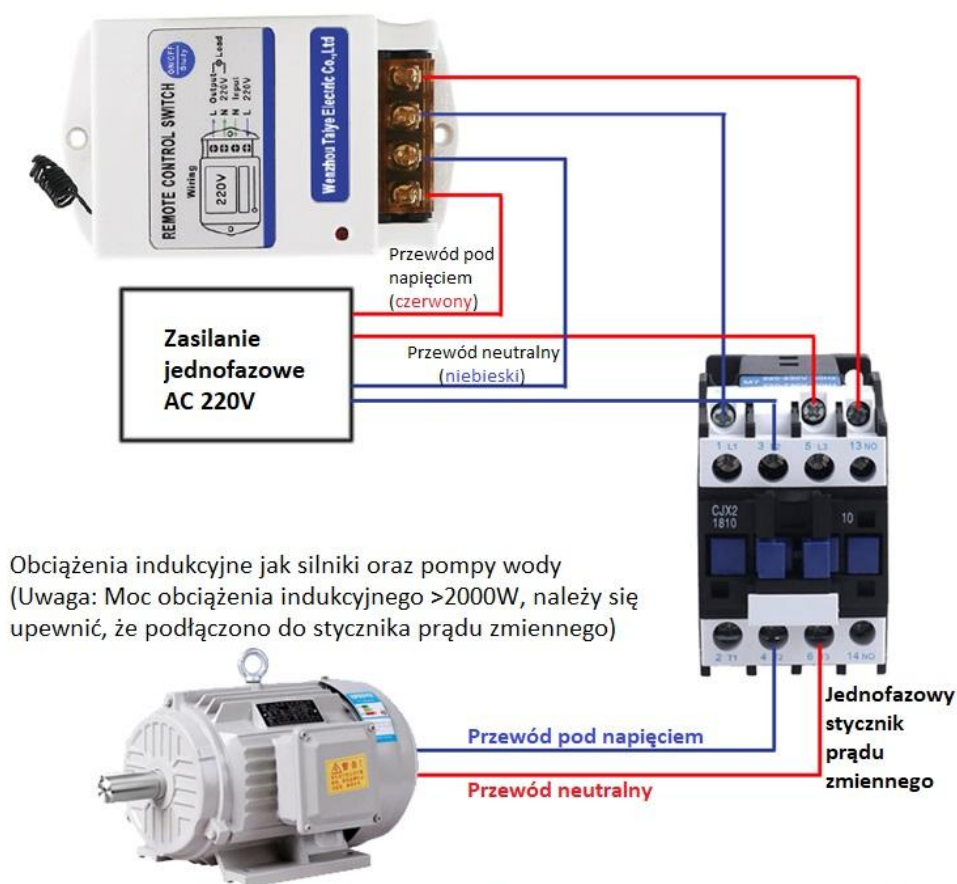
## Jedna faza - metoda okablowania stycznika prądu zmiennego

Przyłącze przewodu wejściowego pod napięciem w sterowniku musi być połączone z przewodem zasilania pod napięciem, przyłącze neutralnego przewodu wejściowego musi być połączone z neutralnym przewodem zasilania.

Przyłącze przewodu wyjściowego pod napięciem musi być połączone z AC A2, przyłącze neutralnego przewodu wyjściowego musi być połączone z AC A1.




Uwaga: Pompa wody i stycznik AC są produktami demonstracyjnymi i należy je zakupić oddzielnie
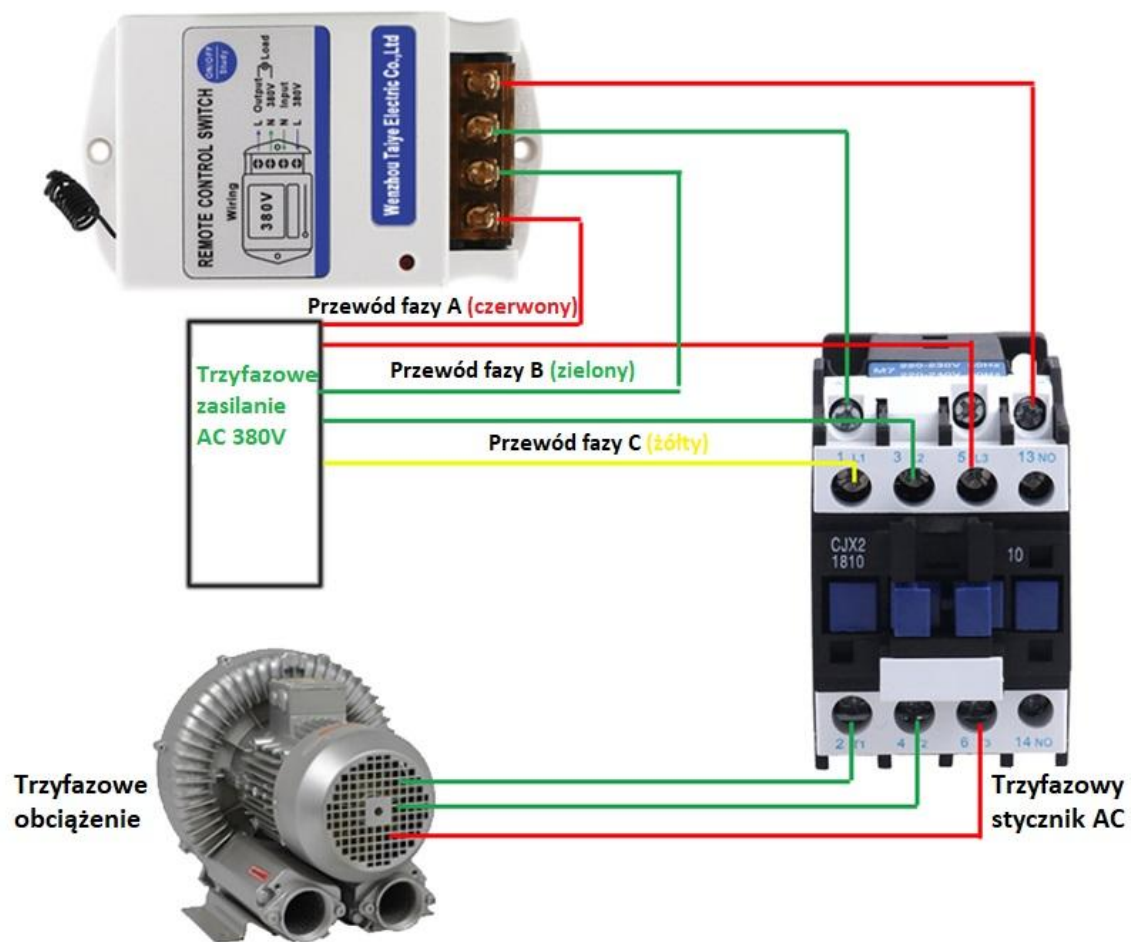
## Trzy fazy - metoda okablowania stycznika prądu zmiennego

Dla odbiornika sterownika, przyłącze przewodu wejściowego pod napięciem musi być połączone z zasilaniem fazy A, przyłącze przewodu wejściowego musi być połączone z zasilaniem fazy B.

Przyłącze przewodu wyjściowego pod napięciem musi być połączone z AC A2, przyłącze neutralnego przewodu wyjściowego musi być połączone z AC A1.



Uwaga: Wentylatory i stycznik AC są produktami demonstracyjnymi i należy je zakupić oddzielnie